

第二章 逻辑代数基础

梁华国

电子科学与技术系

<http://dwxy.hfut.edu.cn/>

逻辑代数基础

- 概述
- 逻辑代数中的三种基本运算
- 逻辑代数的基本公式和常用公式
- 逻辑代数的基本原理
- 逻辑函数及其表示方法
- 逻辑函数的化简方法
- 具有无关项的逻辑函数及其化简

概述

逻辑函数的基本概念


逻辑函数-布尔函数-开关函数

逻辑函数：设 A_1, A_2, \dots, A_n 是 n 个变量，每个变量取值 0 或者取值 1，令 $f(A_1, A_2, \dots, A_n)$ 是 A_1, A_2, \dots, A_n 的一个开关函数， f 的取值 0 或 1 由 A_1, A_2, \dots, A_n 的取值决定。

记为： $F = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$

概述

一个开关函数的 $F(A_1, A_2, \dots, A_n)$

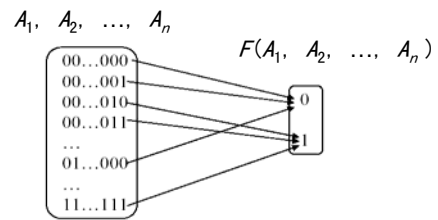

逻辑代数基础


- 概述
- 逻辑代数中的三种基本运算
- 逻辑代数的基本公式和常用公式
- 逻辑代数的基本原理
- 逻辑函数及其表示方法
- 逻辑函数的化简方法
- 具有无关项的逻辑函数及其化简

基本逻辑运算

与运算

“与”运算又叫“逻辑乘”(Logic multiplication)
其结果叫“逻辑积”(Logic product)

开关电路表示：

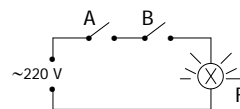


$$F = A \cdot B \Rightarrow \begin{cases} 1 \cdot 1 = 1 \\ 1 \cdot 0 = 0 \\ 0 \cdot 1 = 0 \\ 0 \cdot 0 = 0 \end{cases}$$

基本逻辑运算

“•”-“与”运算符，常将“•”省去，写成 $F=AB$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

真值表

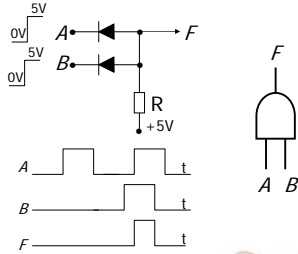


基本逻辑运算

■ 或运算

“或”运算又叫“逻辑加”(Logic addition) 其结果叫“逻辑和”(Logic sum)

开关电路表示:

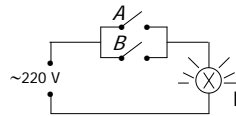


$$F=A+B \Rightarrow \begin{cases} 1+1=1 \\ 1+0=1 \\ 0+1=1 \\ 0+0=0 \end{cases}$$

基本逻辑运算

“+”-“或”运算符，布尔代数式写成 $F=A+B$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

真值表

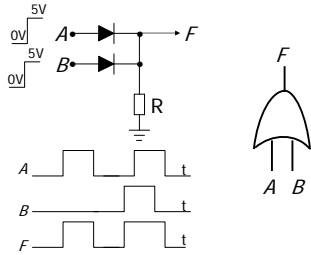


基本逻辑运算

■ 非运算

“非”运算 (NOT) 又叫“反相”运算 (Inversion), 也叫“逻辑否定”(Logic negation) 布尔代数式写成 $F=\bar{A}=A'$


开关电路表示:

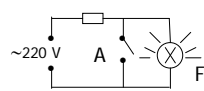

$$F=\bar{A} \Rightarrow \begin{cases} \bar{0}=1 \\ \bar{1}=0 \end{cases}$$

基本逻辑运算

“非”的电路一级放大器

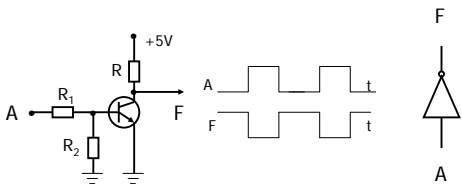

基本逻辑运算

■ 异或运算

布尔代数式:


$$F=A\oplus B=\bar{A}B+A\bar{B}$$

$$F=A\oplus B=A\oplus 1=\bar{A}$$

$$F=A\oplus B=A\oplus 0=A$$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表

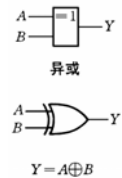

同或运算: $F=\overline{A\oplus B}=\bar{A}\bar{B}+AB=A\odot B$


电子科学与应用物理学院
School of Electronic Science & Applied Physics

基本逻辑运算


与


- 条件同时具备，结果发生
- $Y = A \text{ AND } B = A \& B = A \cdot B = AB$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

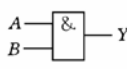

与






电子科学与应用物理学院
School of Electronic Science & Applied Physics

基本逻辑运算


或


- 条件之一具备，结果发生
- $Y = A \text{ OR } B = A + B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



或

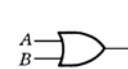




电子科学与应用物理学院
School of Electronic Science & Applied Physics

基本逻辑运算


非


- 条件不具备，结果发生
- $Y = A' = \text{NOT } A = \bar{A}$

A	Y
0	1
1	0

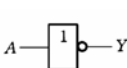

非

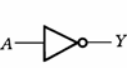




电子科学与应用物理学院
School of Electronic Science & Applied Physics

基本逻辑运算

几种常用的复合逻辑运算


与非



与非

$$Y = (A \cdot B)' = \bar{A} + \bar{B}$$


或非

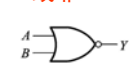

或非


$$Y = (A + B)' = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

与或非



与或非


$$Y = (A \cdot B + C \cdot D)' = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C} \cdot \bar{D}$$




电子科学与应用物理学院
School of Electronic Science & Applied Physics

基本逻辑运算


Symbol set 1




AND $f(a, b) = ab$

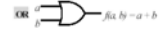


OR $f(a, b) = a + b$

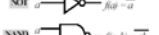


NOT $f(a) = \bar{a}$

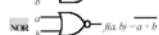

NAND $f(a, b) = \overline{ab}$

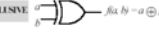


NOR $f(a, b) = \overline{a + b}$




EXCLUSIVE OR $f(a, b) = a \oplus b$


Symbol set 2
(ANSI/IEEE Standard 91-1984)




AND $f(a, b) = ab$




OR $f(a, b) = a + b$




NOT $f(a) = \bar{a}$




NAND $f(a, b) = \overline{ab}$



NOR $f(a, b) = \overline{a + b}$

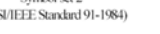

EXCLUSIVE OR $f(a, b) = a \oplus b$




电子科学与应用物理学院
School of Electronic Science & Applied Physics

正逻辑、负逻辑的概念

- 在电路中，用电压的高低来表示逻辑值

电信号	逻辑值	
高电压 V_H	正逻辑 1 (真)	负逻辑 0 (假)
不稳定		
低电压 V_L	0 (假)	1 (真)

高有效信号 (正逻辑)
低有效信号 (负逻辑)



P58 题2.1、2.2、2.3